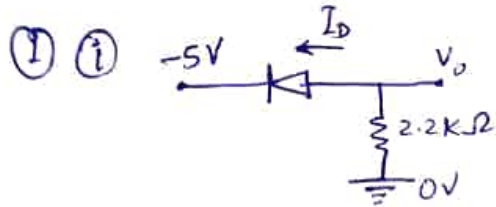


Assignment-I




By KVL,

$$0 - 2.2kI_D - 0.7 = -5 \quad \text{and,} \quad V_o = -5 + 0.7 = -4.3V$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{4.3}{2.2k}$$

$$= 1.954mA$$

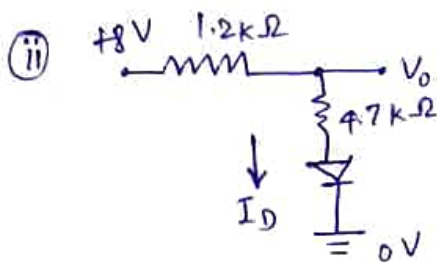

$$8 - 1.2kI_D - 4.7kI_D - 0.7 = 0$$

$$\Rightarrow 8 - I_D(5.9k) = 0.7$$


$$\Rightarrow I_D(5.9k) = 7.3$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{7.3}{5.9k} = 1.237mA$$

and,

$$8 - 1.2k\left(\frac{7.3}{5.9k}\right) = V_o$$

$$\Rightarrow V_o = 6.515V$$

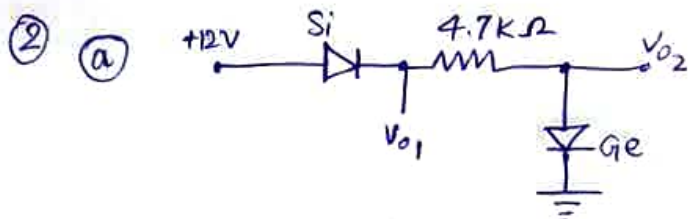

$$12 - 0.7 - (4.7k)I_D - 0.3 = 0$$

$$\Rightarrow 11 = 4.7kI_D$$


$$\Rightarrow I_D = \frac{11}{4.7}mA$$

$$= 2.34mA$$

and, $12 - 0.7 = V_{o1} \Rightarrow V_{o1} = 11.3$,

$$V_{o2} = 12 - 0.7 - 4.7k(I_D)$$

$$\Rightarrow V_{o2} = 0.3V$$

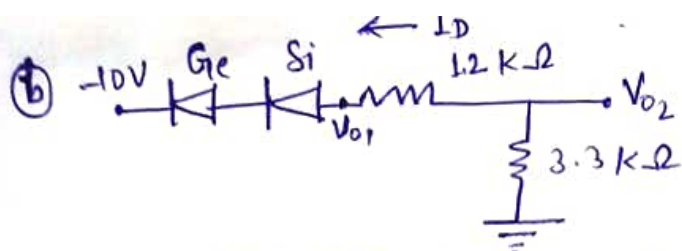

$$-10 + 0.3 + 0.7 + I_D(1.2 + 3.3)k = 0$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{9}{4.5k} = 2 \text{ mA}$$

and,


$$-10 + 0.3 + 0.7 = V_{o1}$$

$$\Rightarrow V_{o1} = -9$$

$$V_{o1} + 1.2(2)\frac{k}{k} = V_{o2}$$

$$\Rightarrow V_{o2} = -9 + 2.4$$

$$= -6.6 \text{ V}$$

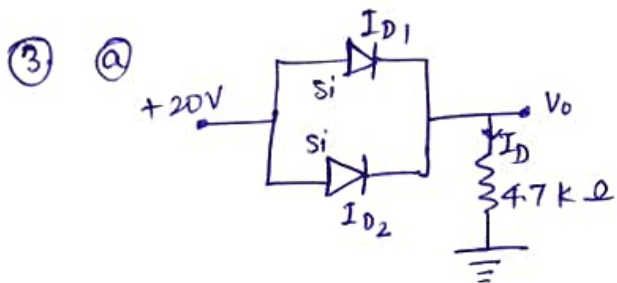

$$20 - 0.7 - I_D(4.7k) = 0$$


$$\Rightarrow I_D = \frac{19.3}{4.7k}$$

$$= 4.103 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = 2.05 \text{ mA}$$

and, $20 - 0.7 = V_o$

$$= 19.3 \text{ V}$$

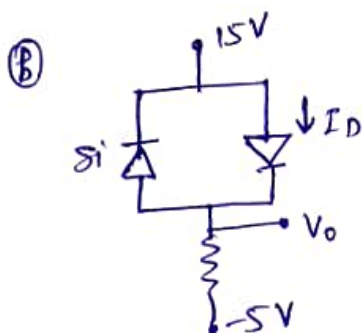



$$15 - 0.7 = V_o$$

$$= 14.3 \text{ V}$$


and, $14.3 - 2.2k(I_D) = -5$

$$\Rightarrow 19.3 = 2.2kI_D$$

$$\Rightarrow I_D = 8.77 \text{ mA}$$

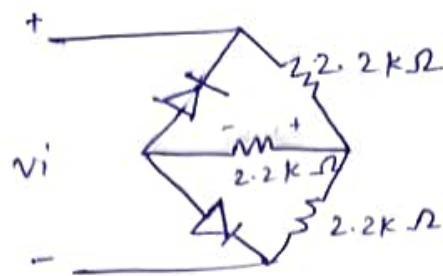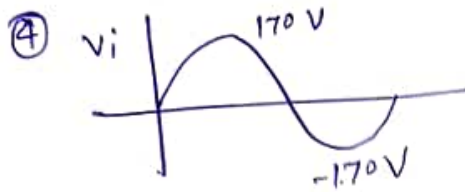

For +ve cycle

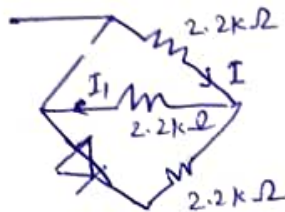

$$I_1 = I_0/2$$

$$v_i = 2.2 I_0 + v_o = 0$$

$$\Rightarrow 170 - 2.2 I_0 - \frac{2.2 I_0}{2} = 0$$


$$\Rightarrow 170 = 3.3 I_0$$

$$\Rightarrow I_0 = 170/3.3 = 51.51 \text{ mA}$$

$$V_o = \frac{2.2}{2} \times 51.51$$

$$= 56.67 \text{ V}$$

For -ve cycle



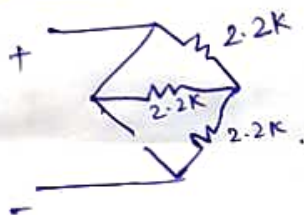


$$V_o = 56.67 \text{ V}$$


$$V_{DC} = 0.636 (56.67)$$

$$= 36.042 \text{ V}$$


$$= \frac{2 V_m}{\pi}$$

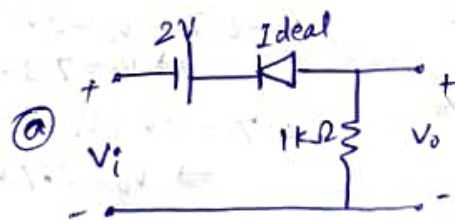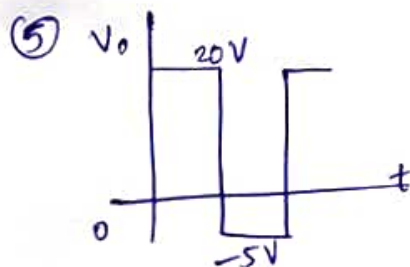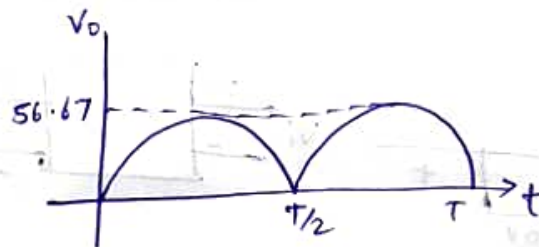

For ⑥, +ve cycle:

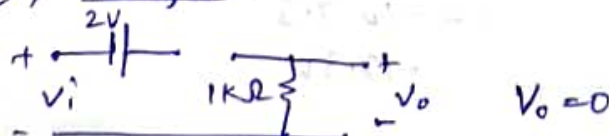


-ve cycle:

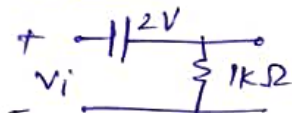


$$-5 + 2V = V_o$$

$$\Rightarrow V_o = -3V$$

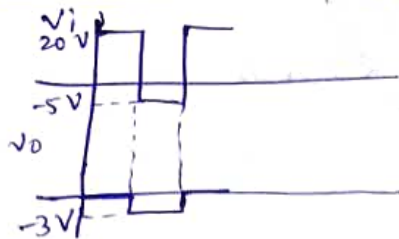


For (b)

+ve cycle:

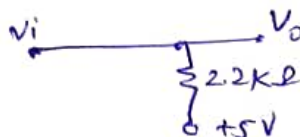


$$V_o = V_i = 20V$$




-ve cycle:

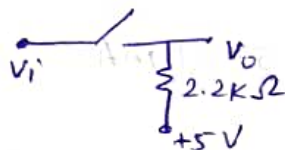


$$V_o = 5V$$

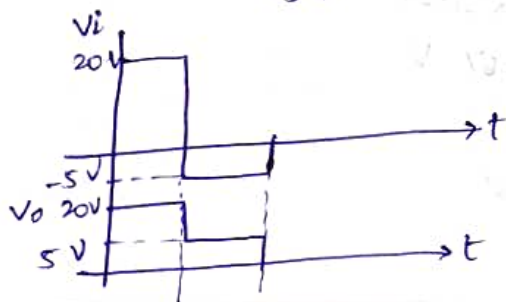

(6)

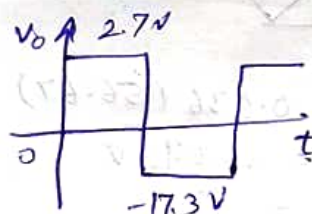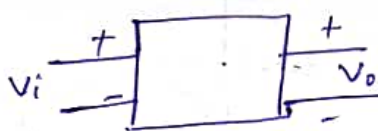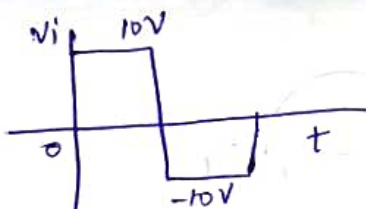

+ve cycle:

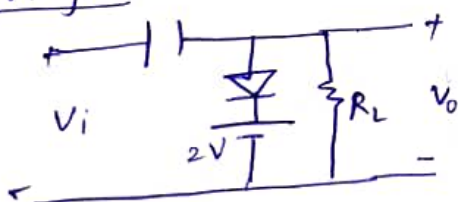


$$10 - 0.7 - V_c - 2V = 0$$

$$\Rightarrow V_c = 7.3V$$

$$-0.7 - 2V + V_o = 0$$

$$\Rightarrow V_o = 2.7V$$

-ve cycle

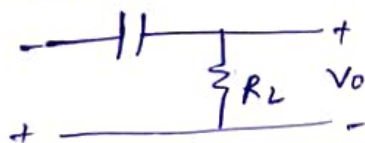


$$V + V_o + V_c = 0$$

$$V_o = -V - V_c$$

$$= -10 - 7.3$$

$$= -17.3V$$

⑦

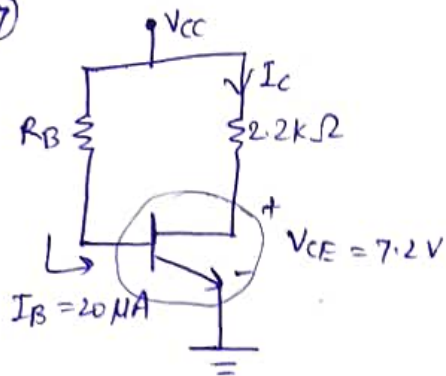

$$I_B + I_C = I_E$$

$$I_C = 4 \text{ mA} - 0.02 \text{ mA} = 3.98 \text{ mA}$$

$$V_{CC} - 2.2 \times 3.98 - 7.2 = 0$$

$$\Rightarrow V_{CC} = 15.956 \text{ V}$$

$$\therefore \beta = \frac{3.98 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}} \quad \left(\because \beta = \frac{I_C}{I_B} \right)$$

$$= 199$$

and,

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{20 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{1.6 - 0.7}{20 \times 10^{-6}} = 765 \text{ k}\Omega$$

⑧ $I_E = I_C + I_B$

$$= \beta I_B + I_B \quad \text{--- (1)}$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} \quad \text{--- (2)}$$

$$I_C = \alpha (I_C + I_B) + I_{CB0}$$

$$\Rightarrow I_C (1 - \alpha) = \alpha I_B + I_{CB0}$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_B + \frac{1}{1 - \alpha} I_{CB0}$$



$$= \beta I_B + (\beta + 1) I_{CB0}$$


$$= 100 \times 1 \times 10^{-3} + (101) 5 \times 10^{-6}$$

$$= 100 + 101 \times 5 \times 10^{-3}$$

$$= 100.505 \text{ mA}$$

⑨

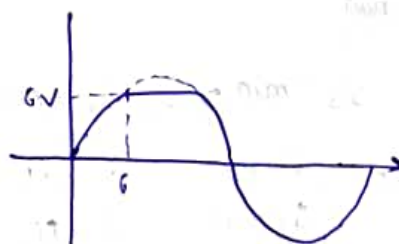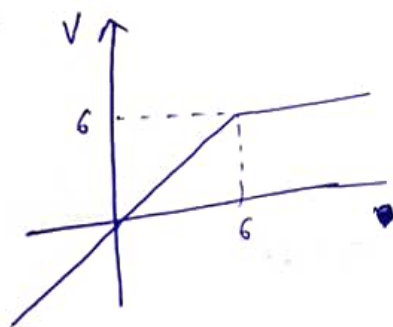

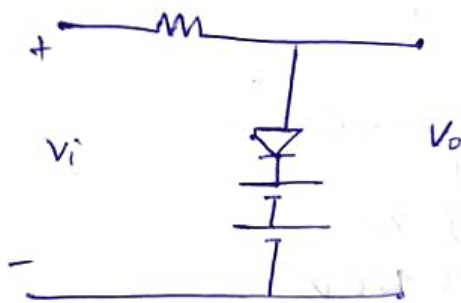

In +ve cycle:

For $V_i < 6$


output follows the input

For $V_i > 6$

Output \rightarrow constant

In -ve cycle

output follows the input.

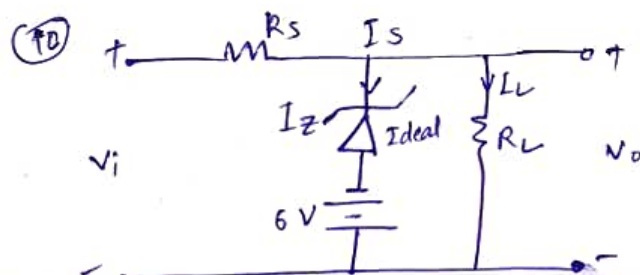

R_L from 240Ω to $2k\Omega$

$V_{in, min} = 21V$

$V_{in, max} = 27V$

$V_{s, min} = 2.4V$

$V_{s, max} = 24V$

$$I_{L, min} = \frac{V_Z}{R_{L, max}} = 9.3 \text{ mA}$$

$$I_{L, max} = \frac{V_Z}{R_{L, min}} = 77.5 \text{ mA}$$

For $V_{s, min}$, $I_s = min \Rightarrow I_Z, I_L = min.$

$$\Rightarrow R_s = \frac{V_{s, min}}{I_{s, min}} = \frac{2.4 \times 10^3}{15 \times 10^{-3}} = 93.765 \Omega$$

$$\Rightarrow R_s = 93.765 \Omega$$

$$V_Z = 18.0V$$

$$I_{Z, min} = 15 \text{ mA}$$

$$V_{in} = (24 \pm 3)V$$

$$\begin{cases} I_s = I_Z + I_L \\ I_s = \frac{V_i - V_Z}{R_s} \\ V_Z = I_L R_L \end{cases}$$